

Dano:

$$\hat{v} = 10^{-4} \text{ C}$$

$$L = 10^{-3} \text{ H}$$

$$C = 1 \text{ nF}$$

R = ?

$$\sqrt{1.} \quad \tau = \frac{2L}{R} \Rightarrow R = \frac{2L}{\tau}$$

$$R = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{10^{-4}} = 20 \text{ Ohm}$$

2.

Dano:

$$Q = 200$$

$$L = 10^{-3} \text{ H}$$

$$I = 1 \text{ A}$$

$$U = 10 \text{ V}$$

$$U = I \cdot Z; Z = \omega_0 L \Rightarrow U = \omega_0 L I \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{U}{LI} = \frac{10}{1 \cdot 10^{-3}} = 10^4 \text{ rad/c}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{\Gamma_{\omega}} \Rightarrow \Gamma_{\omega} = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{10^4}{200} = 50 \text{ rad/c}$$

$\Gamma_{\omega} = ?$

3.

Dano:

$$L = 10^{-3} \text{ H}$$

$$C = 10^{-9} \text{ F}$$

$$R = 10 \text{ Ohm}$$

$$\Delta \omega = 4,52 \text{ rad/c}$$

$\Delta R = ?$

$$\omega_p = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}} = \sqrt{\frac{1}{10^{-3} \cdot 10^{-9}} - \frac{100}{2 \cdot 10^{-6}}}$$

$$\omega_1 = \omega_p - \Delta \omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R_1^2}{2L^2}} = \sqrt{\frac{1}{10^{-3} \cdot 10^{-9}} - \frac{100}{2 \cdot 10^{-6}}}$$

$$\Delta \omega = 4,52 \text{ rad/c} = 44,25 \text{ rad/c}$$

$$\sqrt{10^{12} - 5 \cdot 10^7} - 44,25 = \sqrt{10^{12} - 5 \cdot 10^7 \cdot R_1^2} \Rightarrow$$

On avg. max.

3 (продолж.)

$$\Rightarrow R_c = 14 \text{ Ом}; \quad \Delta R = R_1 - R_c = 7 \text{ Ом}$$

4.

Дано:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{P_{ном2}}{P_{ном1}} = ?$$

$$Q = 2\pi \frac{P_{эф.}}{W_n} \frac{W_{гип.}}{W_n}$$

$$W_{гип.} = W_c + W_k = LI^2 = \text{const.}$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{1}{2} \Rightarrow W_{гип.} = \text{const.};$$

Температурная зависимость не учитываем:

\Rightarrow мощность потерь так же не учитываем.

$$\text{Ответ: } \frac{P_{ном2}}{P_{ном1}} = 1.$$

5

Удельные ω 1. Ответ: 20 Ом.

~~10 Ом~~

w/6.

Dano:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{I_{py2}}{I_{py1}} = ?$$

$$I_{py} = \frac{E}{R}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} \Rightarrow R = \frac{\omega_0 L}{Q}$$

$$I_{py} = \frac{E}{R} = \frac{EQ}{\omega_0 L}; I_{py} \sim Q \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{I_{py2}}{I_{py1}} = \frac{1}{2}}$$

w/7.

Dano:

$$\frac{R_2}{R_1} = 2$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = ?$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} \Rightarrow Q \sim \frac{1}{R} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{1}{2}}$$